

# Formale Grundlagen: Übung 4

Alexander Waldenmaier, Tutorin: Constanze Merkt

5. Dezember 2020

## Aufgabe 4.1

Es gibt insgesamt  $2^n + 1$  numerisch monotone Boolesche Funktionen  $f : \mathcal{B}^n \rightarrow \mathcal{B}$ .

Begründung: Im einfachsten Fall,  $n = 1$  gibt es exakt 3 monotone Funktionen:  $f_1(x) = 0$ ,  $f_2(x) = x$ ,  $f_3(x) = 1$ . Die Funktion  $f_4(x) = \bar{x}$  erfüllt die Bedingung nicht, da  $f_4(x) = 1 \not\leq 0 = f_4(y)$  mit  $x = 0 < 1 = y$ . Aus einer Wertetabelle kann man leicht das Verhalten für höhere  $n$  ablesen:

$(x_1, x_2, \dots, x_n)_{10}$	$x_1$	$x_2$	$\dots$	$x_n$	$f_1$	$f_2$	$\dots$	$f_{2n+1}$
0	0	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	1
1	0	0	$\dots$	1	0	0	$\dots$	1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$2n - 1$	1	1	$\dots$	1	0	1	$\dots$	1

Betrachtet man die möglichen Funktionen  $f_i$  in der Tabelle rechts, so erkennt man, dass für größer werdende  $i$  die „Grenze“, bei der die Funktion nicht mehr 0 sondern 1 herausgibt, sich je um eins nach oben verschiebt, bis irgendwann für jeden beliebigen Input  $x$  der Funktionswert stets 1 ergibt.

## Aufgabe 4.2

Zunächst muss  $f$  in Ringsummennormalform (RSNF) umgewandelt werden, da darin nur  $\oplus$  und  $\wedge$  enthalten sind. Wir nutzen ein KV-Diagramm um eine orthogonale Form von  $f$  herzustellen:

$$f(x, y, z) = (x\bar{z}) \vee (x\bar{y}) \vee (\bar{x}yz)$$

$$\stackrel{\text{KV}}{=} x\bar{y}\bar{z} \vee x\bar{y}z \vee xy\bar{z} \vee \bar{x}yz$$

$$= x\bar{y}\bar{z} \oplus x\bar{y}z \oplus xy\bar{z} \oplus \bar{x}yz$$


$$= x(y \oplus 1)(z \oplus 1) \oplus x(y \oplus 1)z \oplus xy(z \oplus 1) \oplus (x \oplus 1)yz$$

$$= \cancel{xyz} \oplus \cancel{xy} \oplus \cancel{xz} \oplus x \oplus \cancel{xyz} \oplus \cancel{xz} \oplus \cancel{xyz} \oplus \cancel{xy} \oplus \cancel{xyz} \oplus yz$$

$$= x \oplus yz$$

		$z, x$			
		00	01	11	10
$y$	0	0	1	1	0
	1	0	1	0	1

 Damit lässt sich die folgende Schaltung implementieren:



### Aufgabe 4.3

Wir betrachten zunächst die folgende einfache Multiplikation zweier Binärzahlen:

$$\begin{array}{r}
 1011 \cdot 1010 = \\
 \hline
 1011000 \\
 + 0000000 \\
 + 0010110 \\
 + 0000000 \\
 \hline
 c \quad 0100000 \\
 s \quad 1101110
 \end{array}$$

Die rechte Zahl hat eine 1 an der 1. und der 3. Stelle (0-basiert). Demnach wird die linke Zahl einmal um 3 Bits nach links verschoben (rechts mit Nullen aufgefüllt) bzw. einmal um 1 Bit nach links verschoben. Beide resultierenden Zahlen (grün markiert) werden dann addiert, um das Ergebnis der Multiplikation zu erhalten. Für jede 0 in der rechten Zahl muss nichts addiert werden (rot markiert).

Generell lässt sich also sagen. Das Ergebnis der Multiplikation,  $m$ , wird zunächst mit 0 initialisiert. Dann werden alle Stellen  $b_i$  von  $b$  vom LSB bis hin zum MSB durchgegangen. Mit jeder Erhöhung von  $i$  wird die Zahl  $a$  um ein Bit nach links verschoben und rechts mit einer Null ergänzt. An jeder Stelle  $i$ , an der  $b_i = 1$  ist, wird die derzeitige (verschobene) Version von  $a$  zu  $m$  hinzuaddiert (ansonsten wird 0 addiert). Sobald alle Stellen von  $b$  durchgegangen sind, ist die Multiplikation beendet und das Ergebnis  $m$  kann ausgelesen werden.

Um zwei  $n$ -stellige Binärzahlen  $a$  und  $b$  zu addieren, benötigt es  $n$  miteinander verschaltete Volladdierer (siehe Abbildung 1). Dabei bekommt der Volladdierer (VA), der die beiden Least Significant Bits (LSB) addiert, einen „Carry-In“ von 0 und gibt seinen „Carry-Out“ an den darauffolgenden VA weiter. Diese Kette führt sich fort, bis am Ende alle Stellen  $s_i$  der Summe  $s$  bekannt sind, sowie ein optionaler Carry-Out aus dem letzten VA. Dies würde gleichzeitig einen Overflow signalisieren. Die Größe eines Volladdierers (wie im Skript) beträgt  $C(\text{add}) = 5$ , die Tiefe  $D(\text{add}) = 3$ . Für den  $n$ -stelligen Volladdierer gilt:  $C(\text{nadd}) = n \cdot C(\text{add}) = 5n$ ,  $D(\text{nadd}) = n \cdot D(\text{add}) = 3n$  (da jeder VA zunächst auf den Carry-In vom vorigen VA warten muss).


 



Abbildung 1:  $n$ -stelliger Volladdierer (NVA)

Um den Multiplikator in einer Schaltung umzusetzen, wird zusätzlich noch ein Multiplexer „selector“ benötigt. Abhängig von einer Variable  $x$  (in diesem Fall  $b_i$ ) wird entweder  $a$  oder  $b$  ausgewählt (in diesem Fall  $a_j$  oder 0). Ein solcher Selektor ist in Abbildung 2a dargestellt. Seine Größe beträgt  $C(\text{sel}) = 3$  und seine Tiefe  $D(\text{sel}) = 2$ . Die  $n$ -stellige Variante verbindet  $n$  solcher Selektoren und ist in Abbildung 2b dargestellt. Die Größe beträgt  $C(\text{nsel}) = n \cdot C(\text{sel}) = 3n$  und die Tiefe  $D(\text{nsel}) = 2$ .

Mit den  $n$ -stelligen Volladdierern und Multiplexern lässt sich nun der Multiplikator zusammenbauen, der in Abbildung 3 dargestellt ist. Das Ergebnis der Multiplikation zum  $i$ -ten Schritt steckt jeweils in der Variable  $m^{(i)}$ , die der Reihe nach an die  $n$   $n$ -stelligen Volladdierer (NVA) übergeben wird. Diese erhalten als zweiten Summanden die um  $i$  Bits verschobene Zahl  $a$ , oder 0 (wenn  $b_i$  0 war). Es ist eine Menge an Verdrahtung notwendig, um die Zahl  $n$  Bits der Zahl  $a$  „aufzudröseln“ und an die  $n$  Selektoren zu übergeben.

 

(a) 1-stelliger Selektor (sel)

 

(b)  $n$ -stelliger Selektor (n-sel)

Abbildung 2: Multiplexer

Die Größe des Multiplikators beträgt  $C(\text{nmult}) = n \cdot (C(\text{nsel}) + C(\text{nadd})) = n \cdot (5n + 3n) = 8n^2$  und die Tiefe  $D(\text{nmult}) = n \cdot D(\text{nadd}) + D(\text{nsel}) = 3n^2 + 2$  (da der letzte Volladdierer zunächst auf das Ergebnis aller vorigen NVA warten muss).

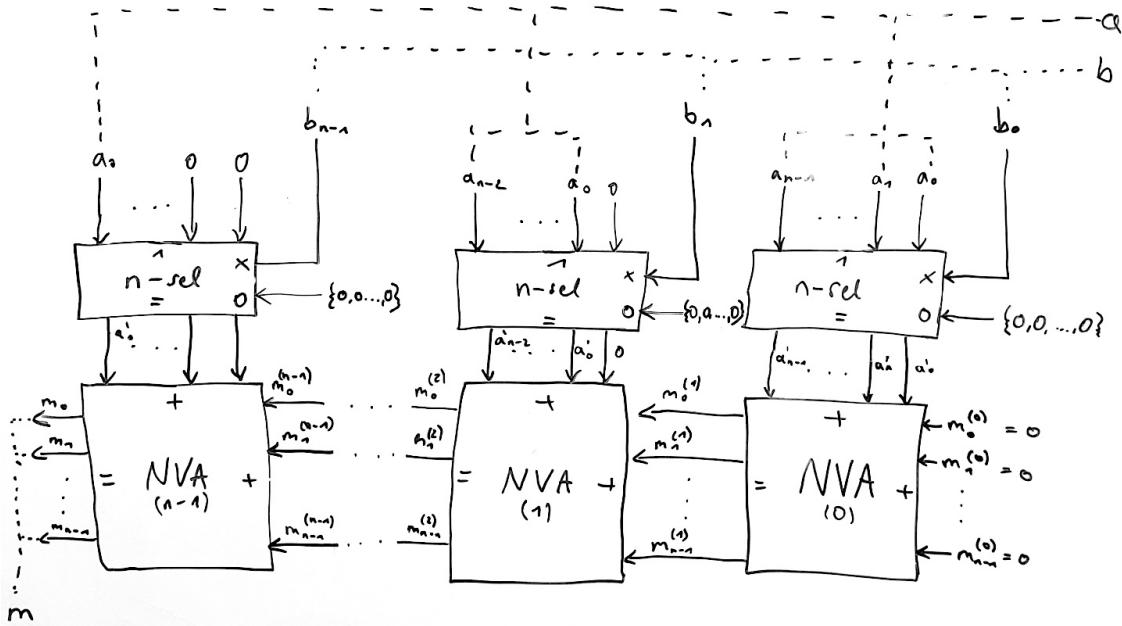


Abbildung 3:  $n$ -stelliger Multiplikator

#### Aufgabe 4.4

a)

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= () + () \\ &= () \cdot () + () \cdot () \\ &= \overline{()} \cdot () + () \cdot \overline{()} \\ &= \bar{z} \cdot (() + ()) + z \cdot \overline{(() + ())} \\ &= \bar{z} \cdot (() \cdot () + () \cdot ()) + z \cdot \overline{() \cdot () + () \cdot ()} \\ &= \bar{z} \cdot (\overline{()} \cdot x + y \cdot \overline{()}) + z \cdot \overline{\overline{()} \cdot x + y \cdot \overline{()}} \\ &= \bar{z} \cdot (\bar{y}x + y\bar{x}) + z \cdot \overline{\bar{y}x + y\bar{x}} \end{aligned}$$

*Die leeren Klammern stellen jeweils einen Platzhalter für weiterfolgende Teile der Schaltung dar.*

- b)
- Größe: 4x NOT, 4x AND, 2x OR  $\Rightarrow C(S) = 10$
  - Tiefe (Längster Pfad):  $x \rightarrow \text{NOT} \rightarrow \text{AND} \rightarrow \text{OR} \rightarrow \text{NOT} \rightarrow \text{AND} \rightarrow \text{OR} \Rightarrow D(S) = 6$